

# 磁耦合电路

## 第13章

### 13.3 变压器

### 13.4 理想变压器

主讲人：邹建龙

时 间：2025年5月19日




□ 引言



□ 13.3 变压器

□ 13.4 理想变压器

□ 小结

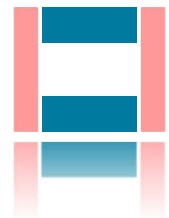



## 13.3-13.4 变压器、理想变压器——引言

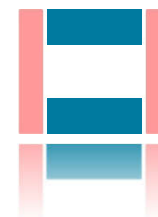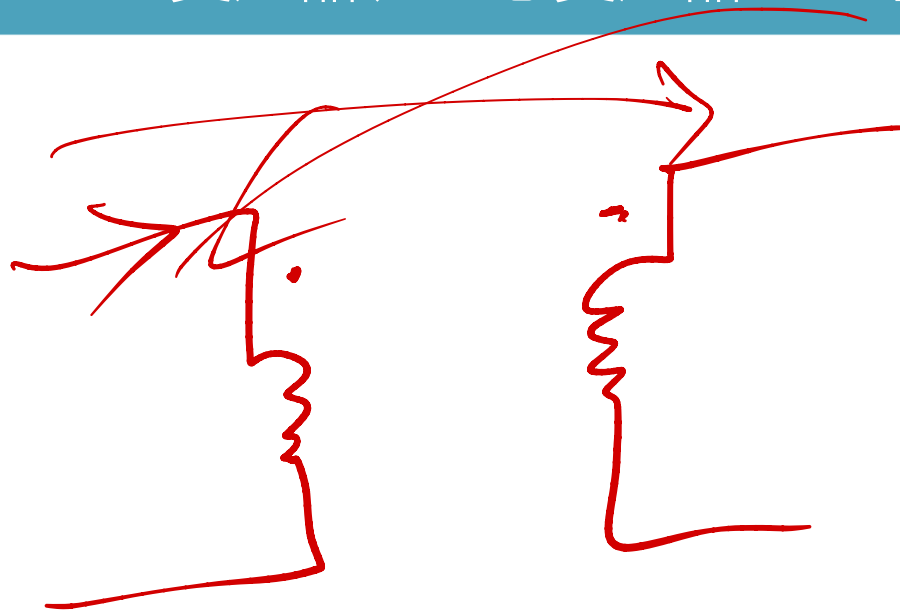

## 13.3 变压器


变压器的定义：

变压器即耦合电感，图形符号也相同。

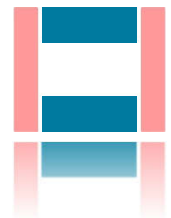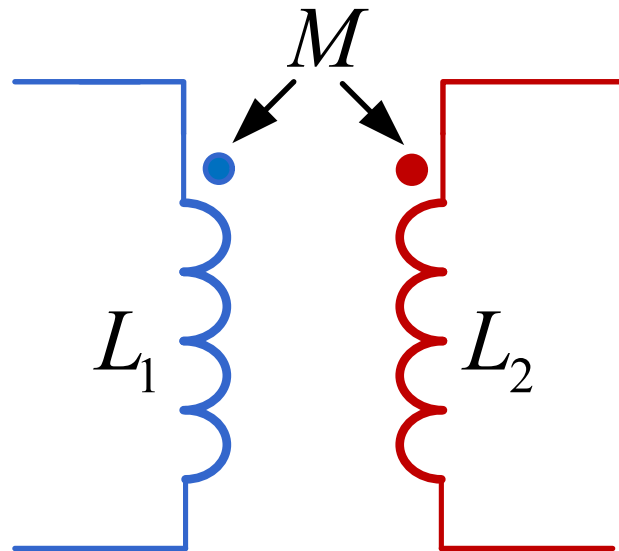

## 13.3 变压器

耦合电感（变压器）的耦合系数定义为：

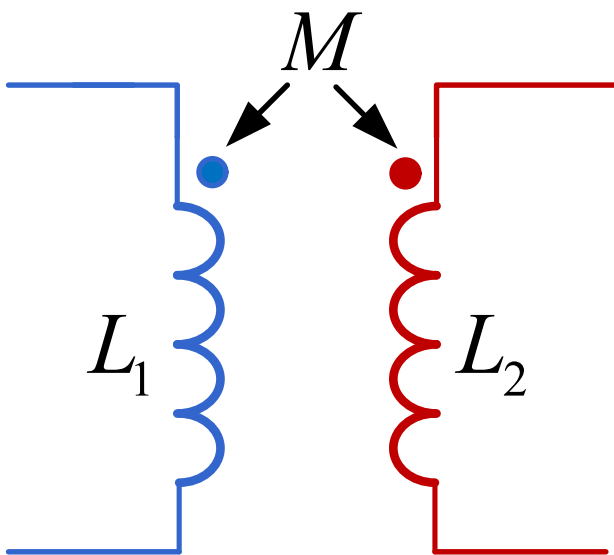
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$


The diagram shows two inductors,  $L_1$  (blue) and  $L_2$  (red), represented by vertical coils. A blue dot is on the top of  $L_1$  and a red dot is on the top of  $L_2$ . Two arrows point from the label  $M$  to these dots, indicating the mutual inductance between the two coils.

- 耦合系数最大值为1，称为全耦合，大于0.5，称为紧耦合，小于0.5称为松耦合
- 耦合系数与线圈尺寸、距离、相对位置、线圈缠绕的磁芯材料等因素有关
- 如果磁芯为非铁磁材料（含空气在内），磁导率近似为真空磁导率，称为空心变压器，如果磁芯为铁磁材料，称为铁心变压器

## 13.3 变压器

变压器的原边和副边：

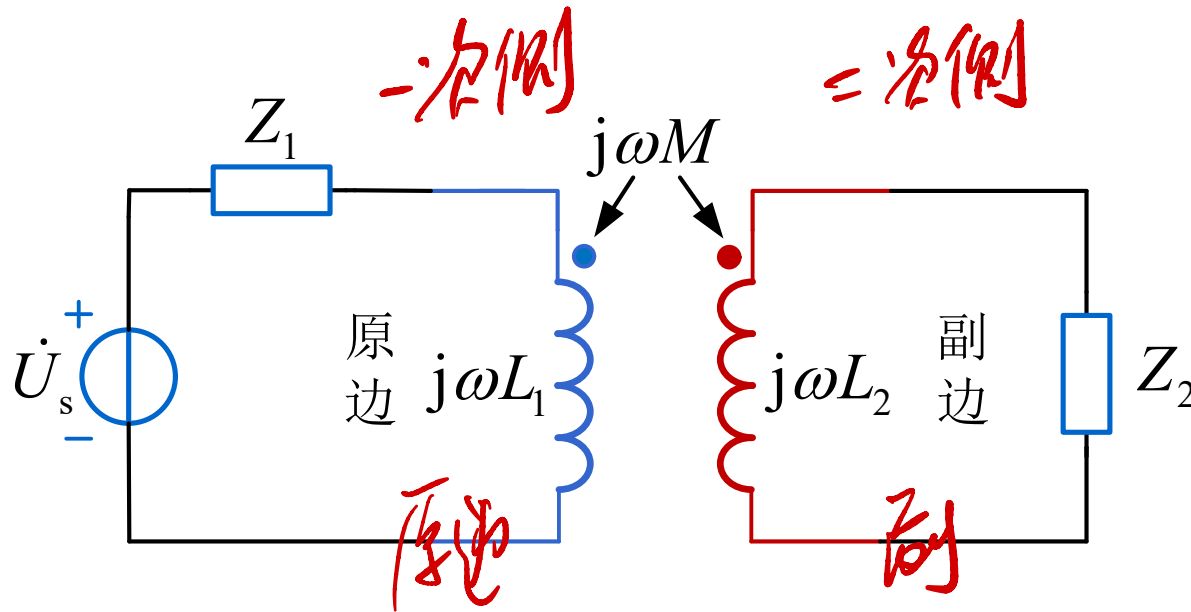


□ 变压器电源侧称为变压器的原边

□ 变压器负载侧称为变压器的副边

## 13.3 变压器

变压器的原边和副边：

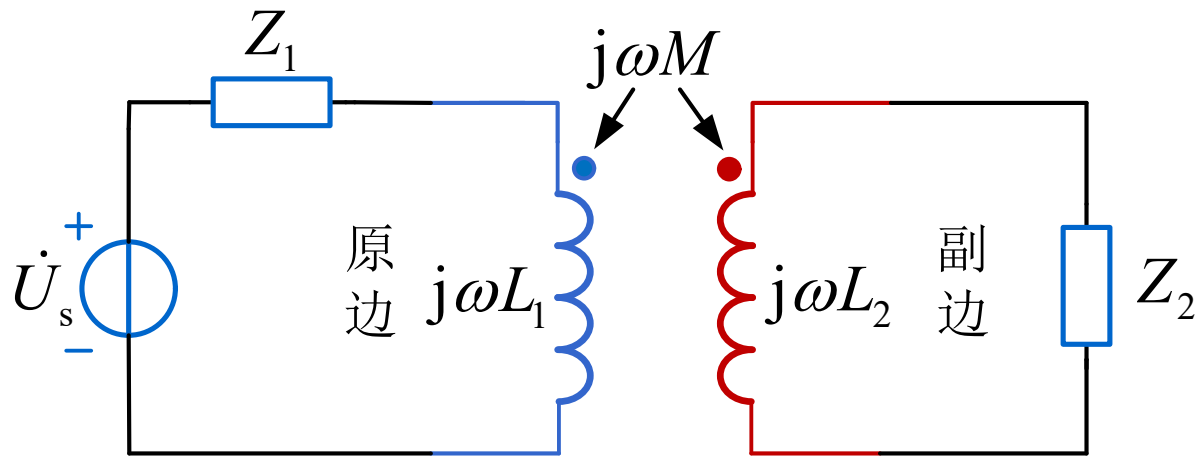


□ 变压器电源侧称为变压器的原边

□ 变压器负载侧称为变压器的副边

### 13.3 变压器

变压器电路的输入阻抗：

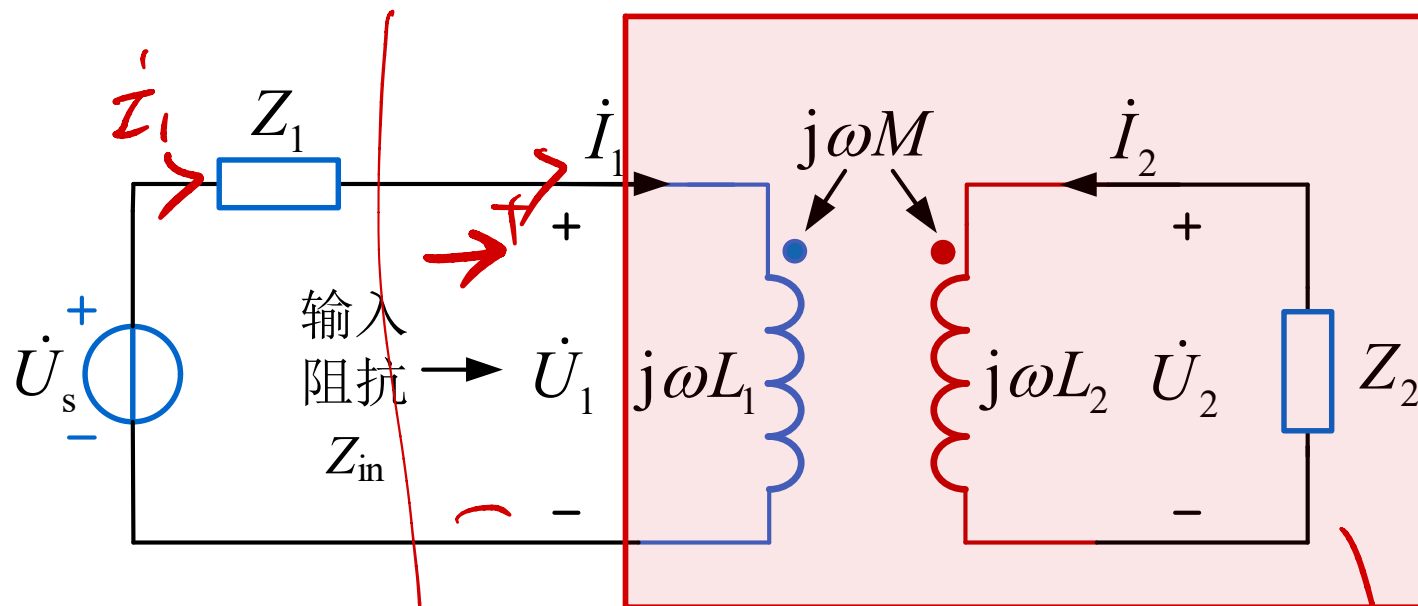

不含独立  
电源  
的端口

从变压器原边看进去的等效阻抗称为输入阻抗

含受控源

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s}{Z_1 + Z_{in}}$$

$$Z_{in} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}$$


$$Z_{eq} = Z_{in}$$

input



## 13.3 变压器

变压器电路输入阻抗表达式的推导：

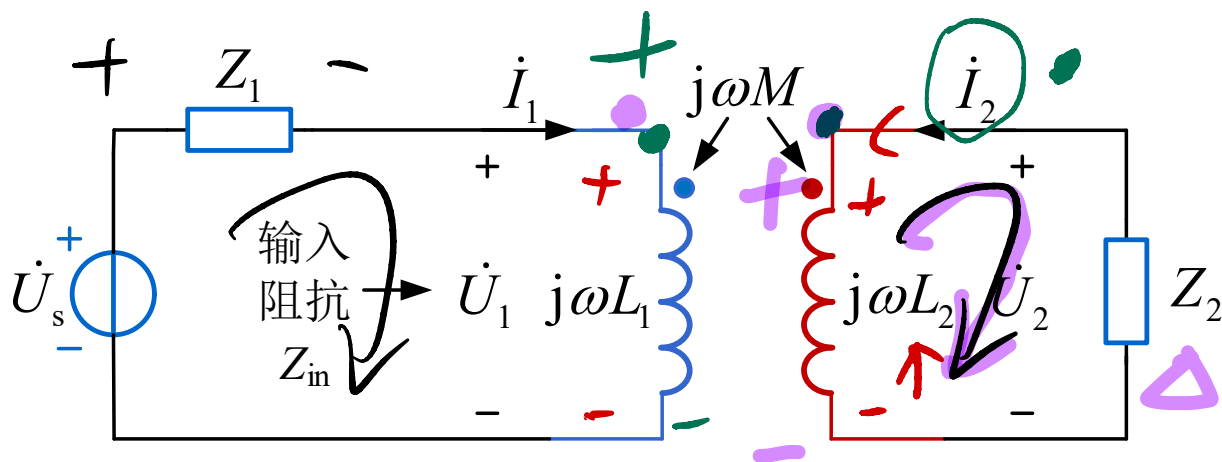

$$-\dot{U}_L + Z_1 \dot{I}_1 + \dot{U}_1 = 0$$

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \quad (1)$$

$$\dot{U}_2 - j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = Z_{in} = Z_{eq}$$


$$\dot{U}_2 = Z_2 \dot{I}_2 \quad (3)$$

消掉  $\dot{U}_2, \dot{I}_2$

$$Z_{in} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = ?$$

## 13.3 变压器

变压器电路输入阻抗表达式的推导：

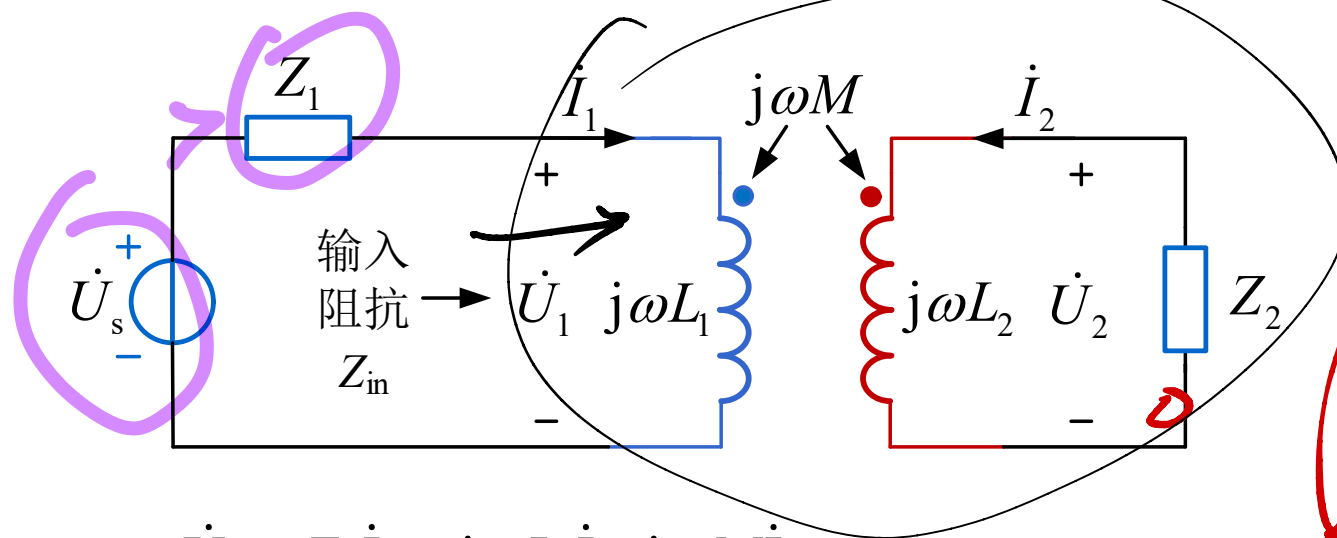

$$-\dot{U}_s + Z_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = 0$$

$$Z_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_1} = Z_1 + j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2}$$

$$\dot{U}_1 / \dot{I}_1 = Z_{in}$$

$$Z_{in} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2}$$

$$Z_r = \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2} \text{ 称为反映阻抗, 阻抗}$$


即将负载阻抗反映到原边的阻抗

阻抗不好背

副边

## 13.3 变压器


变压器电路的输出阻抗:

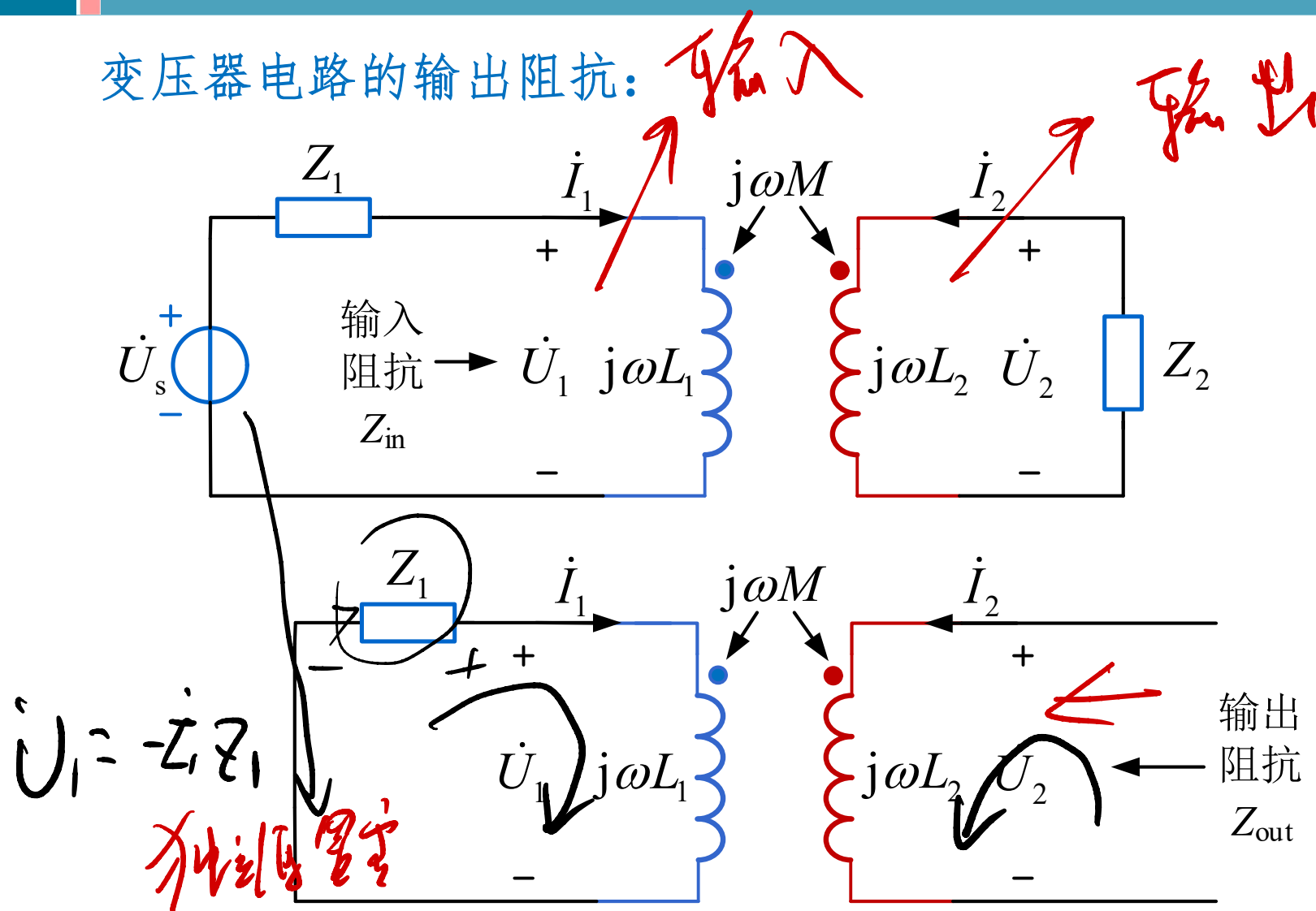

从变压器副边看进去（独立源置零）的等效阻抗称为输入阻抗

## 13.3 变压器

变压器电路的输出阻抗:

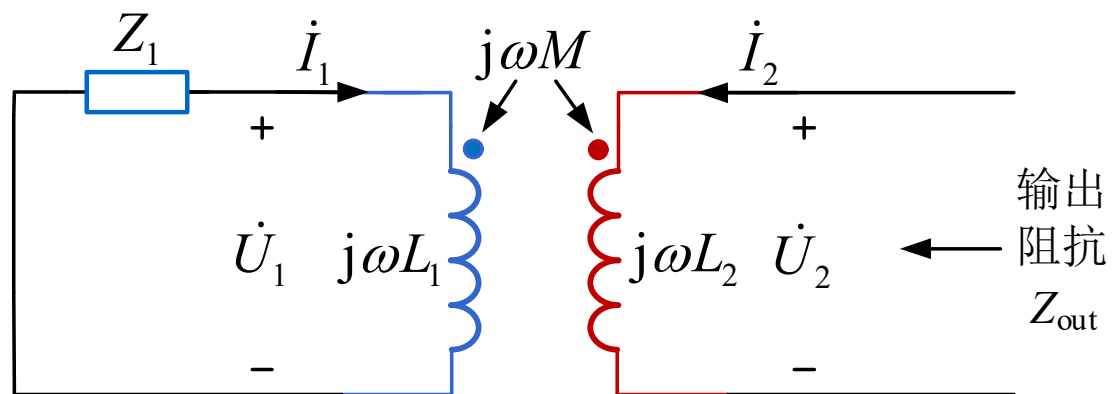


$$Z_{\text{out}} = j\omega L_2 + \frac{(\omega M)^2}{Z_1 + j\omega L_1}$$

反映

## 13.3 变压器

例题1 (基础)

求  $\dot{I}_1$

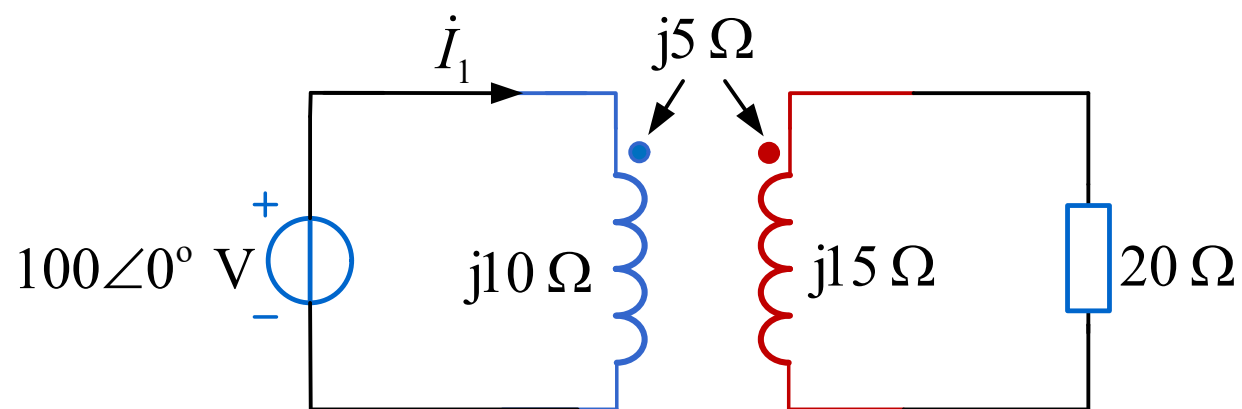


$$\dot{I}_1 = \frac{100\angle 0^\circ}{Z_{in}}$$

$$Z_{in} = j10 + \frac{(5)^2}{20 + j15}$$

## 13.3 变压器

### 例题1 (基础)

求  $\dot{I}_1$

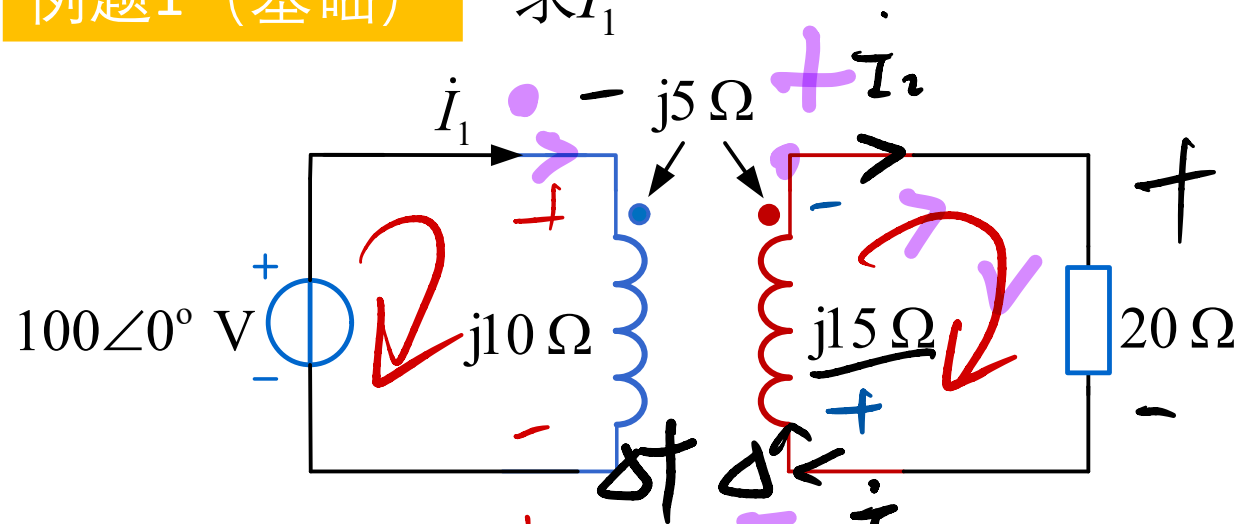



$$100 + j10\dot{I}_1 - j5\dot{I}_2 = 0 \quad (1)$$

$$20\dot{I}_2 + j15\dot{I}_2 - j5\dot{I}_1 = 0 \quad (2)$$


$$\Rightarrow \dot{I}_1 \checkmark$$

## 13.3 变压器

例题1 (基础) 求  $\dot{I}_1$

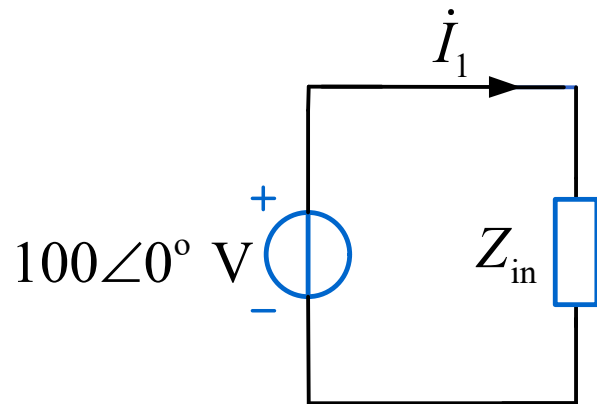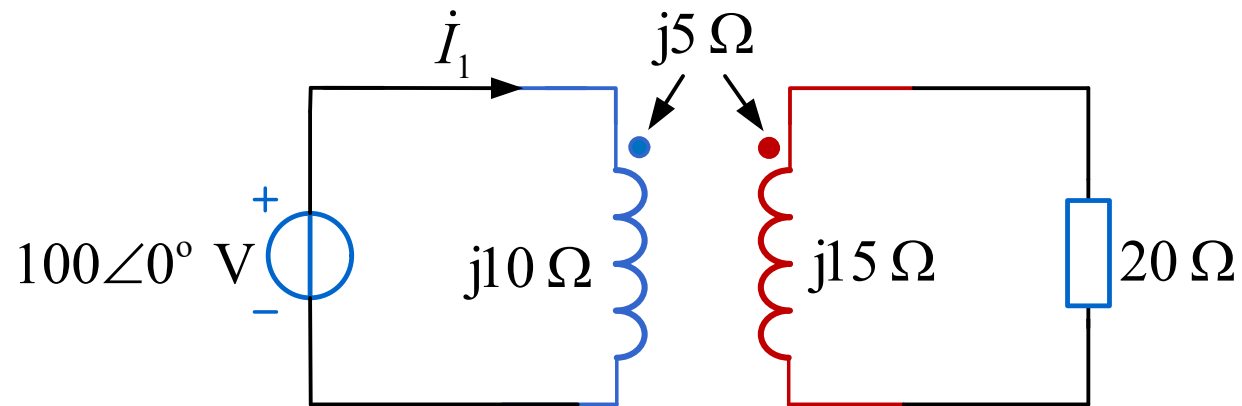

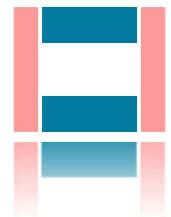
$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \frac{100}{Z_{\text{in}}} = \frac{100}{j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2}} \\ &= \frac{100}{j10 + \frac{5^2}{20 + j15}} \approx 14.42 \angle 86.8^\circ \text{ A}\end{aligned}$$



## 13.3 变压器


例题1 (基础)

求  $\dot{I}_1$

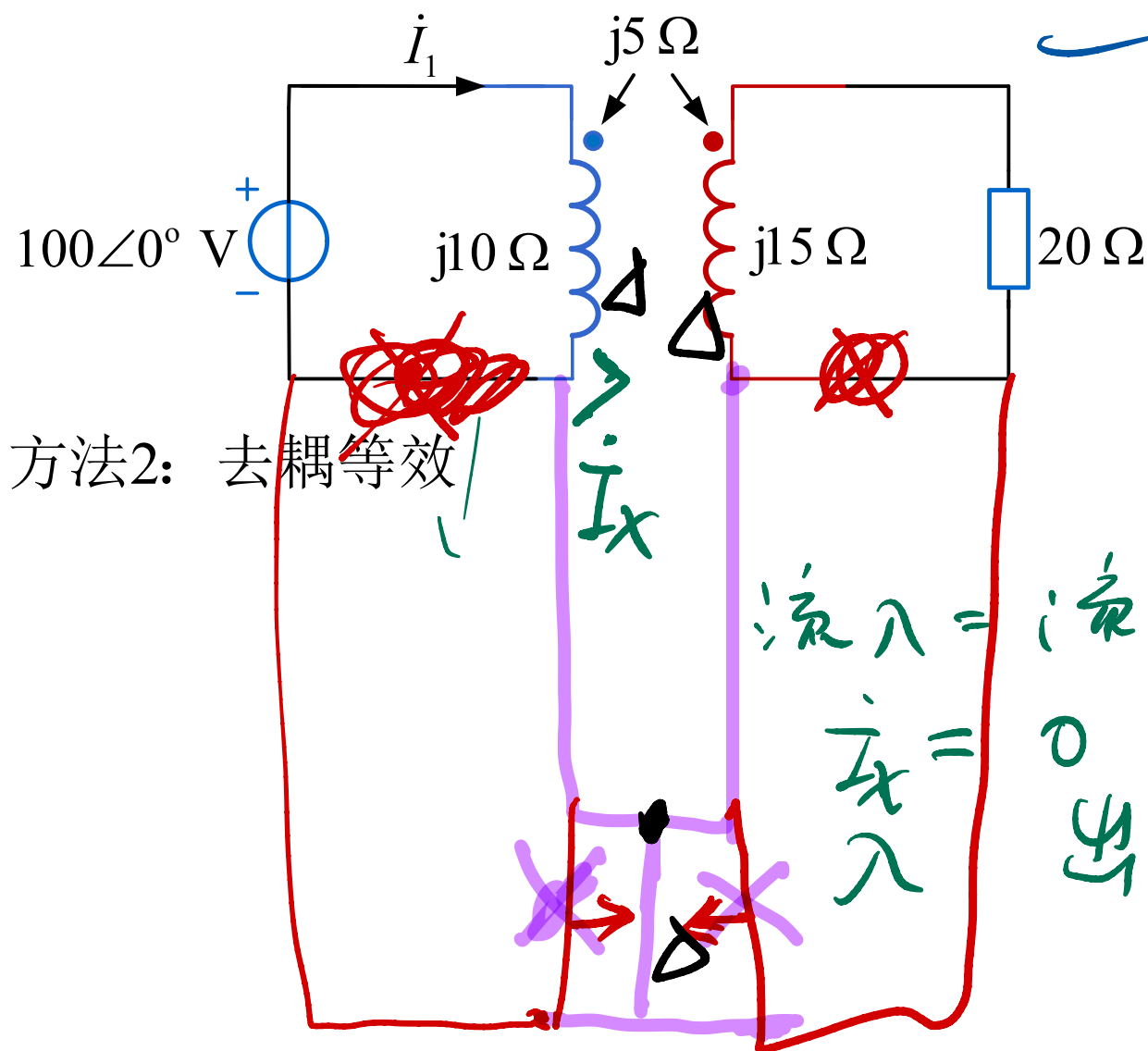

无中生有


一同俱亡

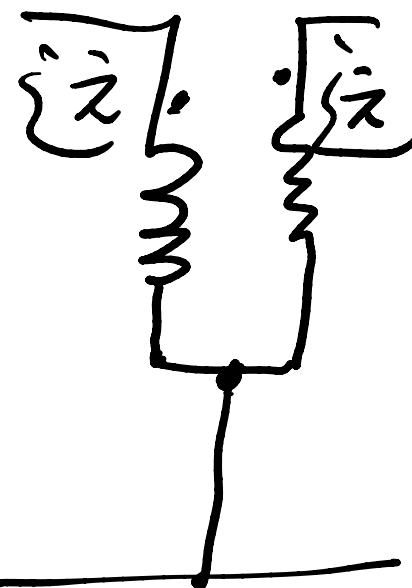




## 13.3 变压器

例题1 (基础) 求  $\dot{I}_1$

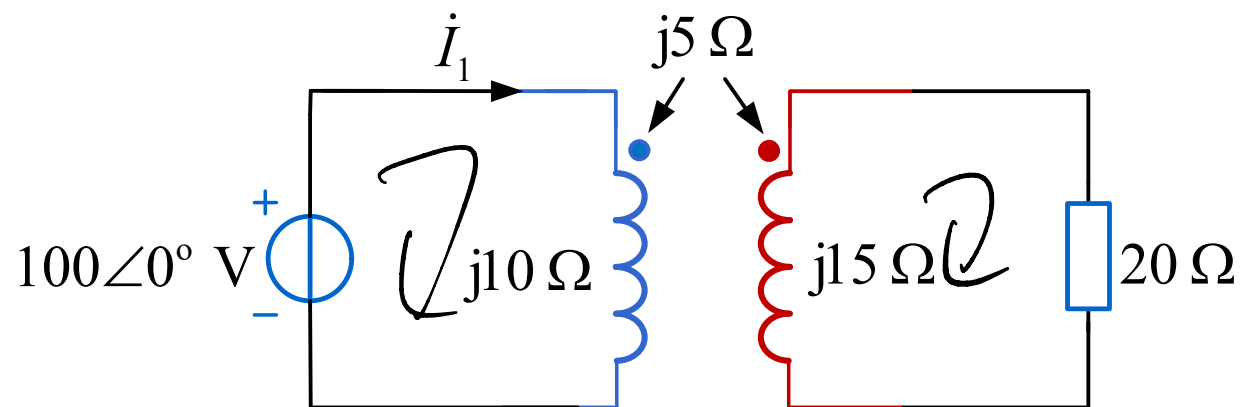


方法2: 去耦等效

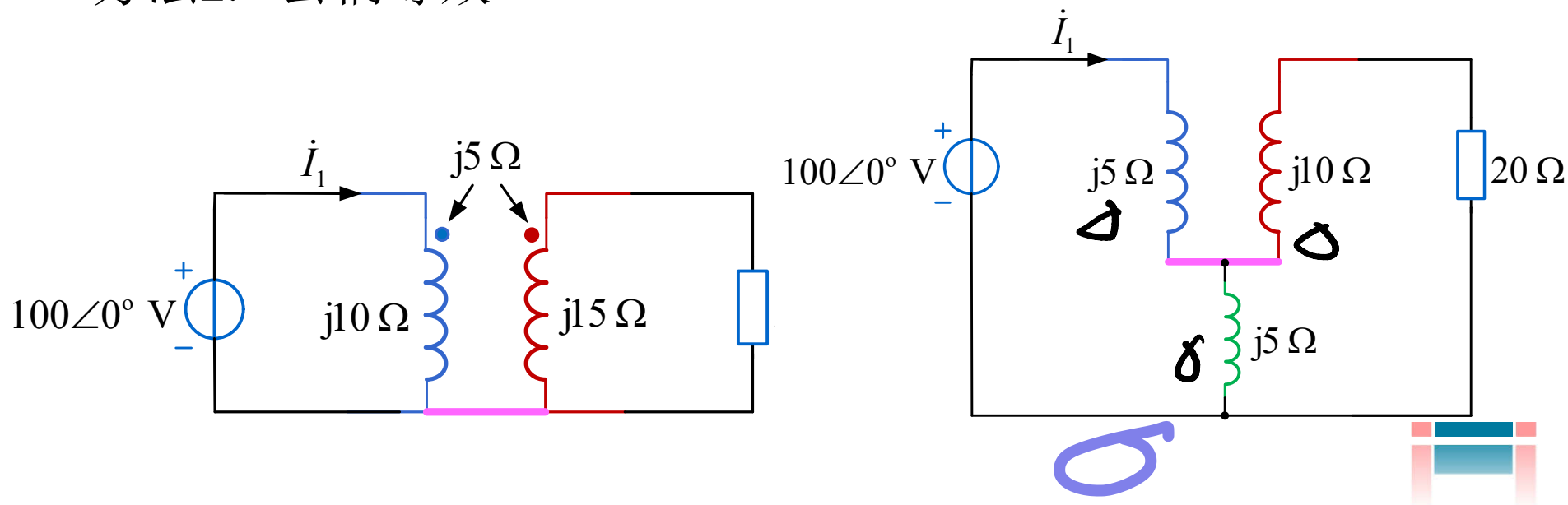

## 13.3 变压器

### 同步练习题1 (基础)

求  $\dot{I}_1$

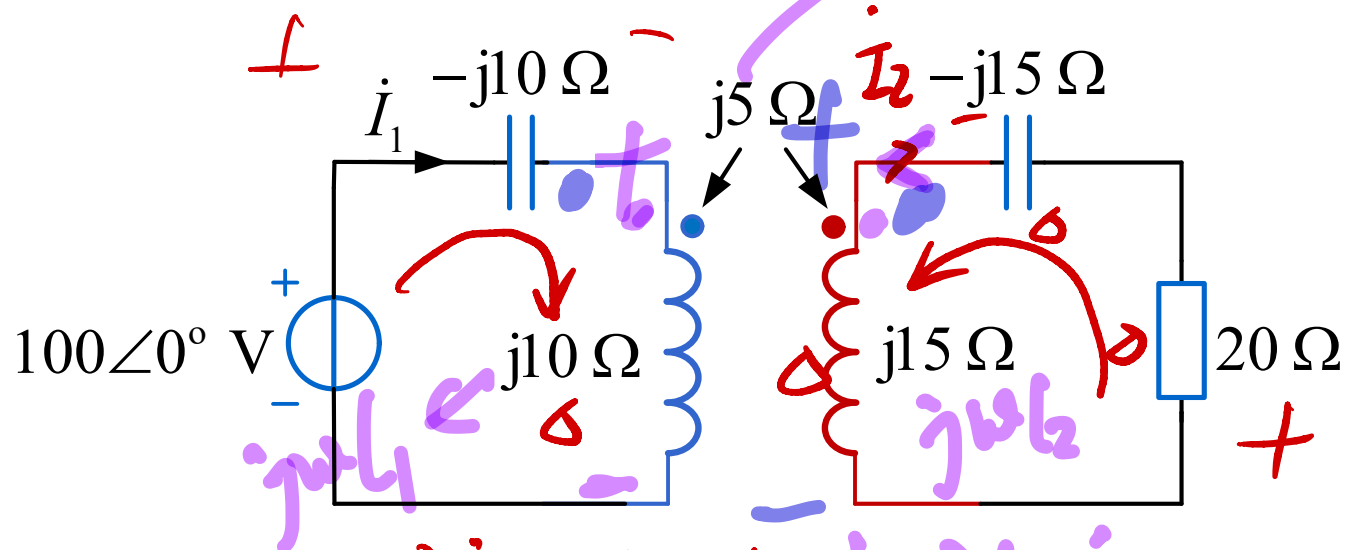


$$-100 + (-j10)\dot{I}_1 + j10\dot{I}_1 + j5\dot{I}_2 = 0 \quad (1)$$

$$(j15)\dot{I}_2 + j15\dot{I}_2 + j5\dot{I}_1 = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1 \checkmark$$

### 13.3 变压器


同步练习题1 (基础) 求  $\dot{I}_1$

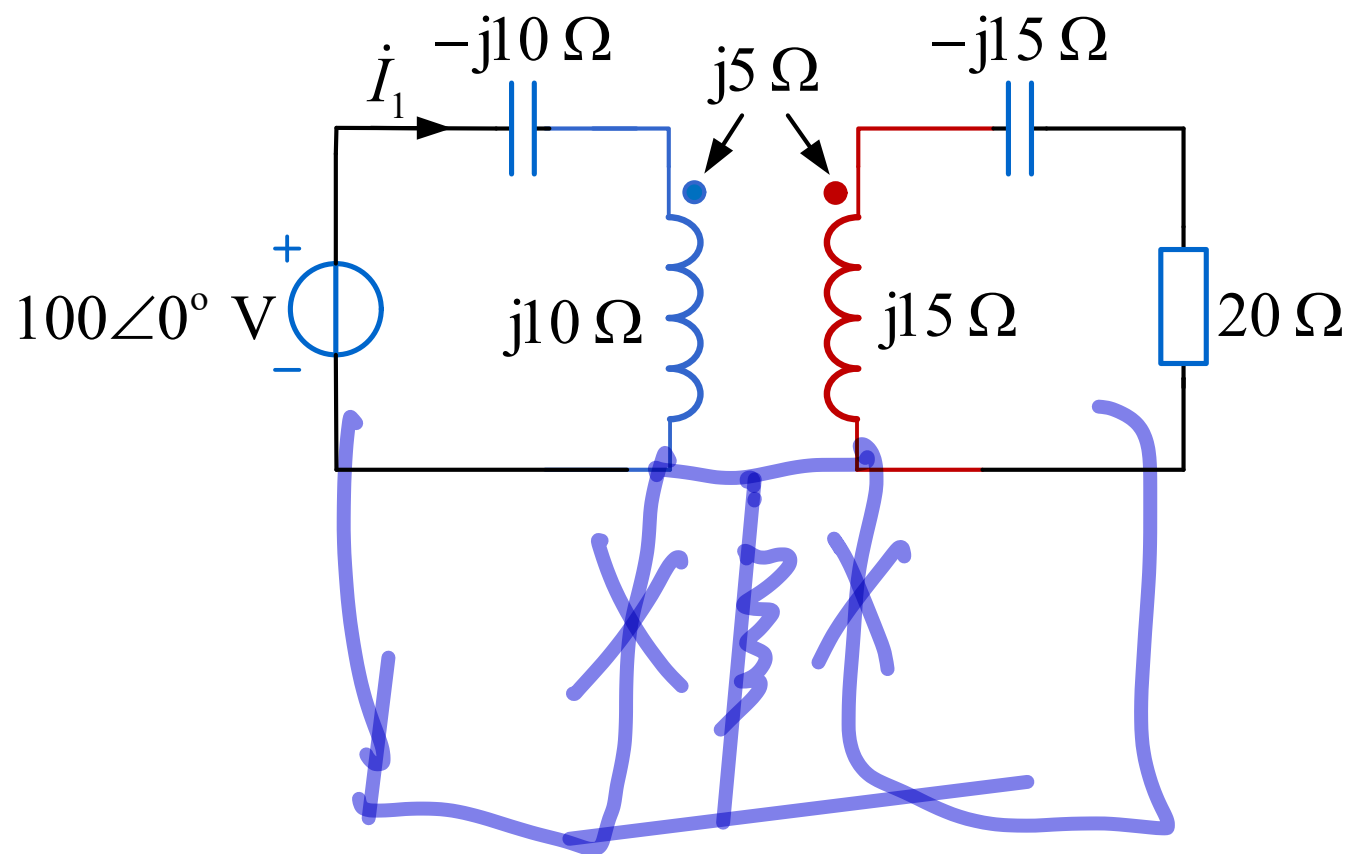

答案:  $\dot{I}_1 = 80\angle 0^\circ \text{ A}$

## 13.3 变压器

### 例题2 (提高)

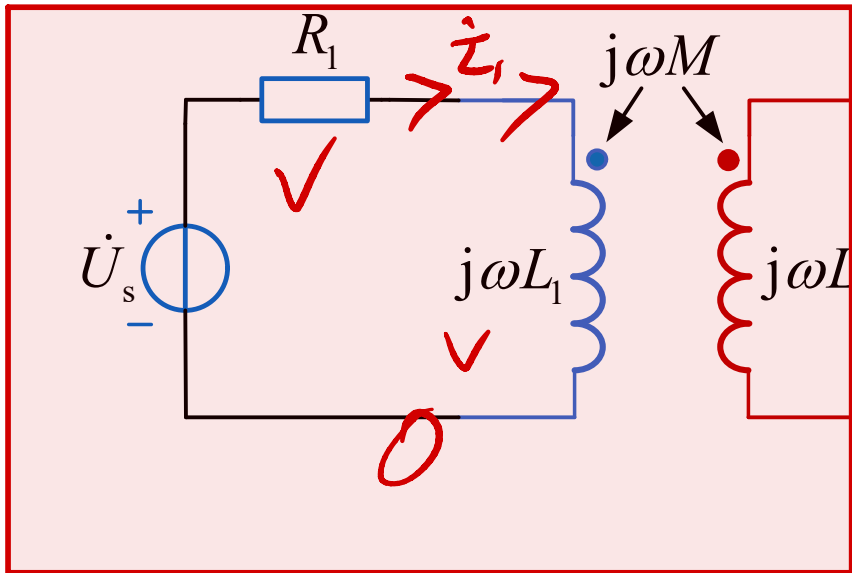

图示变压器为全耦合变压器。

已知  $\dot{U}_s = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,


$$\omega L_1 = 2 \, \Omega, \quad \omega L_2 = 8 \, \Omega,$$

求负载阻抗 $Z_2$ 等于多少时，  
负载可以获得最大有功功率，  
并求此最大功率。

戴维南求  $\dot{U}_{OC}$   $\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{R_1 + j\omega L_1}$  ✓


$$\dot{U}_{oc} = j\omega M \dot{I}_1$$

let's

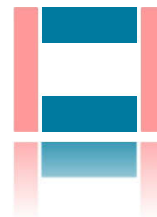

## 13.3 变压器

### 例题2 (提高)

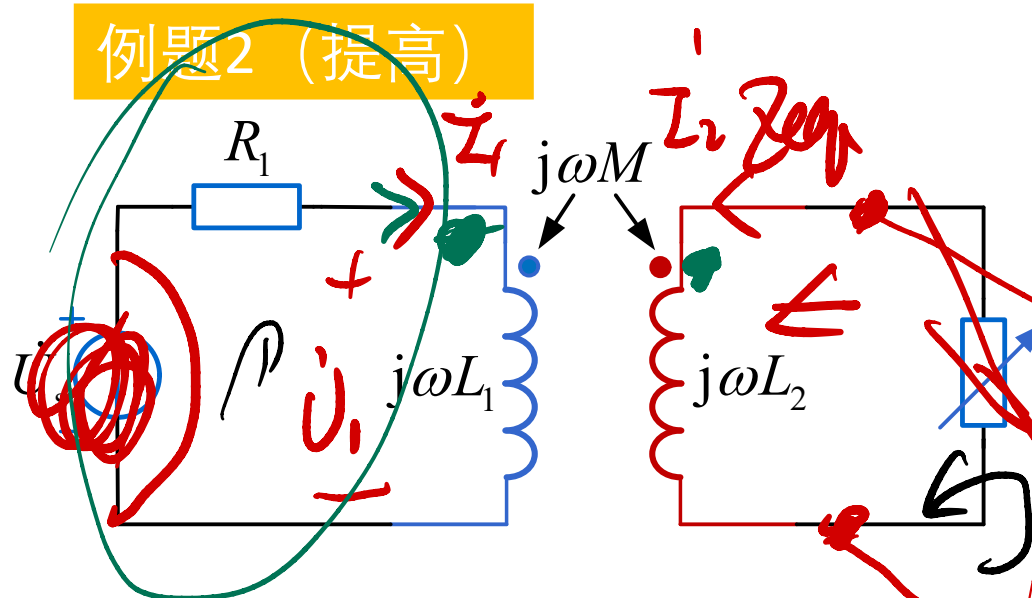

图示变压器为全耦合变压器。

已知  $\dot{U}_s = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,


$\omega L_1 = 2 \Omega$ ,  $\omega L_2 = 8 \Omega$ ,

求负载阻抗  $Z_2$  等于多少时, 负载可以获得最大有功功率, 并求此最大功率。

$$\begin{aligned}
 & -\dot{U}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = 0 \quad (1) \\
 & -\dot{U}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 = 0 \quad (2) \\
 & \dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_2 \quad (3) \Rightarrow \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_2
 \end{aligned}$$

## 13.3 变压器

### 例题2 (提高)

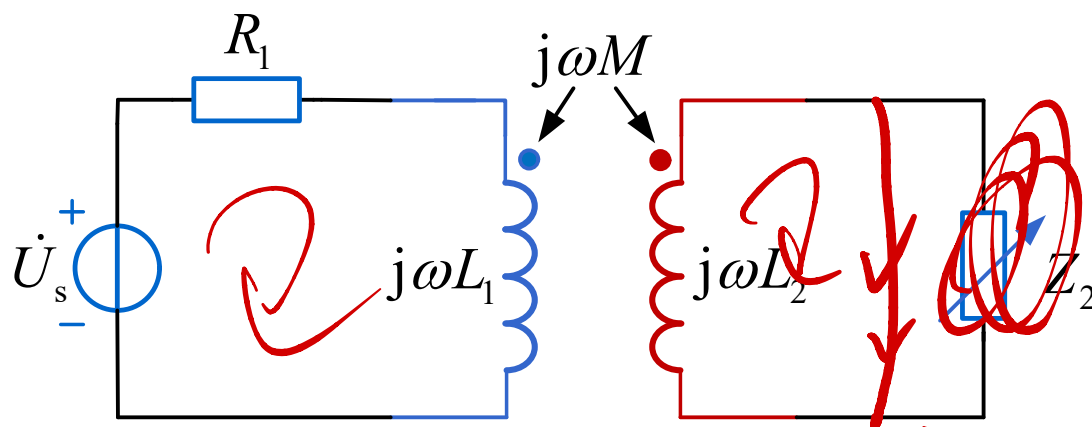



图示变压器为全耦合变压器。

已知  $\dot{U}_s = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,

$\omega L_1 = 2 \Omega$ ,  $\omega L_2 = 8 \Omega$ ,


求负载阻抗  $Z_2$  等于多少时, 负载可以获得最大有功功率, 并求此最大功率。

$$Z_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

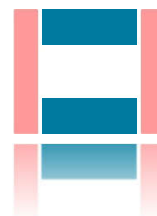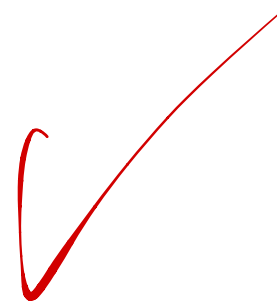

## 13.3 变压器

### 例题2 (提高)

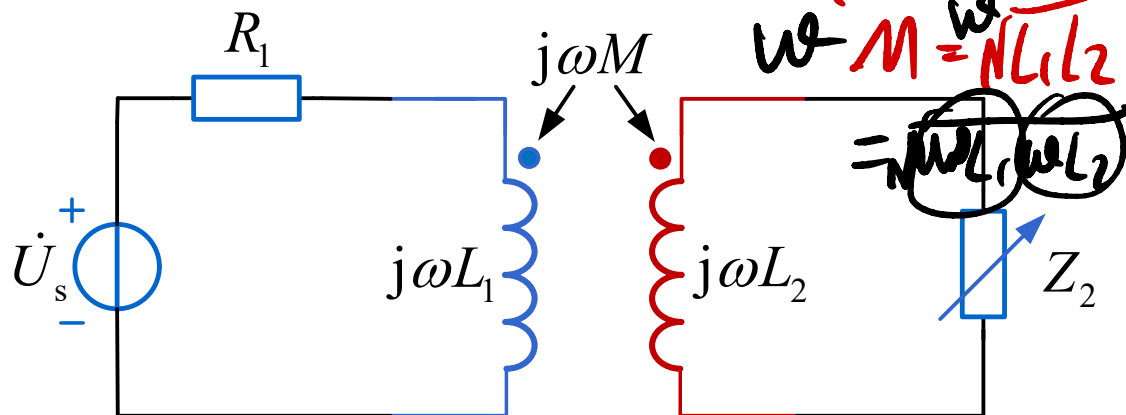

图示变压器为全耦合变压器。


已知  $\dot{U}_s = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,

$\omega L_1 = 2 \Omega$ ,  $\omega L_2 = 8 \Omega$ ,

求负载阻抗  $Z_2$  等于多少时, 负载可以获得最大有功功率, 并求此最大功率。

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{\omega M}{\sqrt{\omega L_1 \omega L_2}} = 1 \Rightarrow \omega M = 4 \Omega$$

不推荐

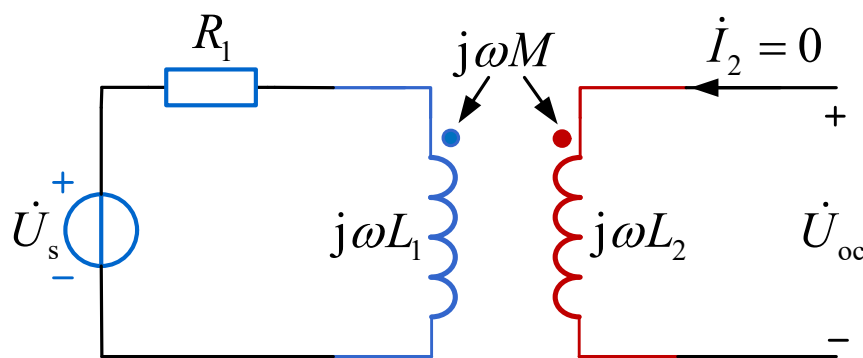

$$\dot{U}_{oc} = j\omega M \frac{\dot{U}_s}{R_1 + j\omega L_1} = j4 \times \frac{20}{2 + j2} = 20\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ V}$$


$$Z_{eq} = Z_{out} = j\omega L_2 + \frac{(\omega M)^2}{R_1 + j\omega L_1} = j8 + \frac{4^2}{2 + j2} = 4 + j4 \Omega$$

$Z_2 = Z_{eq}^* = 4 - j4 \Omega$  时获最大功率


$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{(20\sqrt{2})^2}{4 \times 4} = 50 \text{ W}$$

## 13.3 变压器

### 同步练习题2（提高）

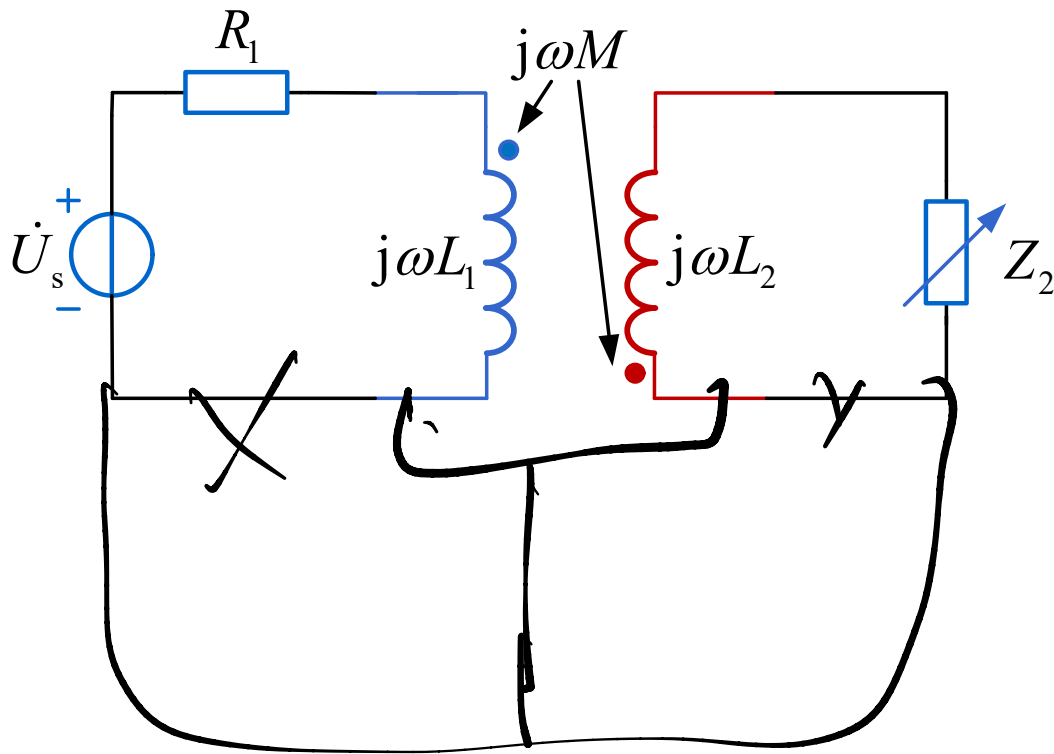

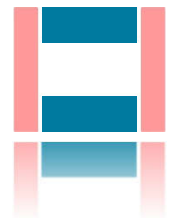
图示变压器为全耦合变压器。  
已知  $\dot{U}_s = 20\angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $R_1 = 8 \Omega$ ,  
 $\omega L_1 = 8 \Omega$ ,  $\omega L_2 = 2 \Omega$ ,  
求负载阻抗  $Z_2$  等于多少时,  
负载可以获得最大有功功率,  
并求此最大功率。





## 13.3 变压器

### 同步练习题2 (提高)

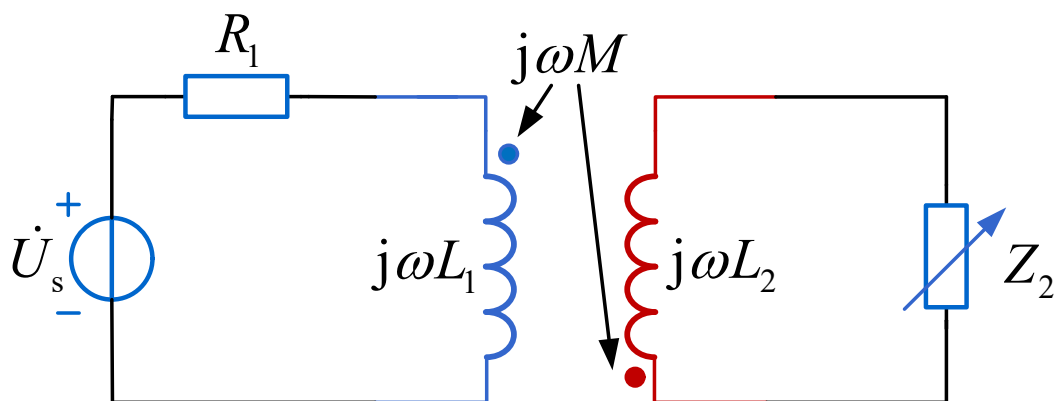

图示变压器为全耦合变压器。  
已知  $\dot{U}_s = 20\angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $R_1 = 8 \Omega$ ,  
 $\omega L_1 = 8 \Omega$ ,  $\omega L_2 = 2 \Omega$ ,  
求负载阻抗  $Z_2$  等于多少时,  
负载可以获得最大有功功率,  
并求此最大功率。

答案:  $Z_2 = 1 - j1 \Omega$  时获最大功率,  $P_{\max} = 12.5 \text{ W}$

## 13.4 理想变压器


### 理想变压器的定义

满足以下3个条件的变压器称为理想变压器：


□ **无损耗**，即忽略线圈电阻损耗和所有其他损耗

□ **磁场全耦合**，即耦合系数等于1

□ 自感值和互感值趋于**无穷大**

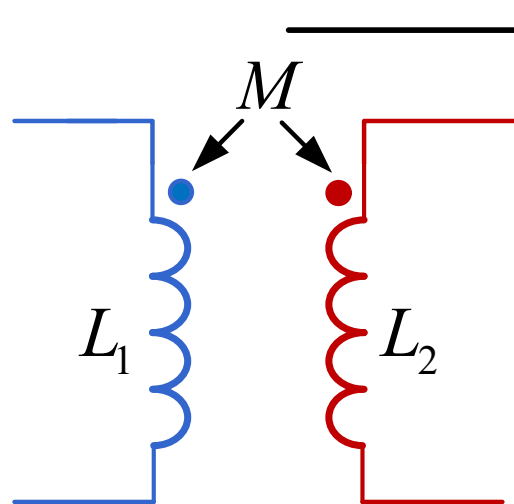


变压器

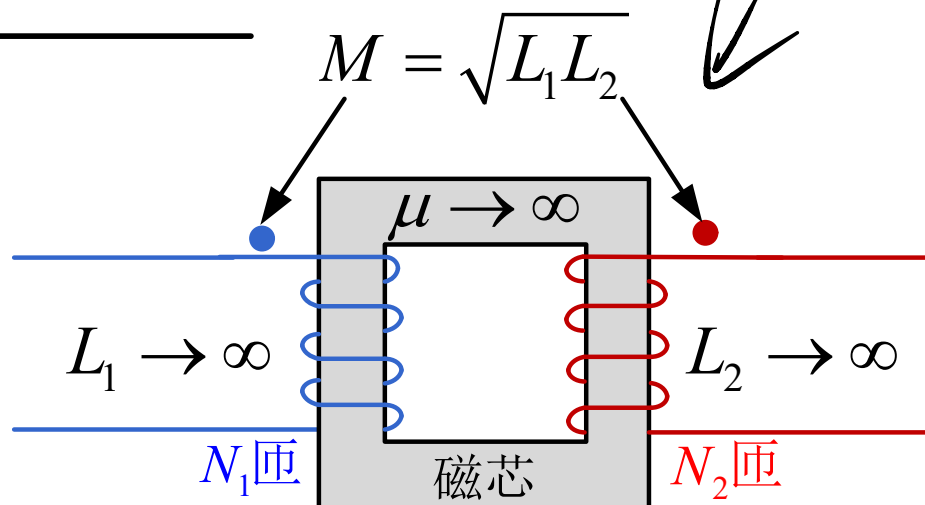

理想变压器

$\sqrt{14} \text{ } 0V$

$$W_L = \frac{1}{2} L i^2$$

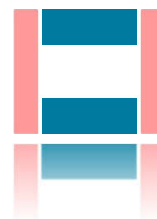

# 13.4 理想变压器

## 理想变压器特性的推导

$$\psi_1 = N_1 \phi \quad \psi_2 = N_2 \phi$$

$$u_1 = \frac{d\psi_1}{dt} = \frac{d(N_1 \phi)}{dt} = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$


$$u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = \frac{d(N_2 \phi)}{dt} = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} + \sqrt{L_1 L_2} \frac{di_2}{dt} = \sqrt{L_1} \left( \sqrt{L_1} \frac{di_1}{dt} + \sqrt{L_2} \frac{di_2}{dt} \right)$$


$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} + \sqrt{L_1 L_2} \frac{di_1}{dt} = \sqrt{L_2} \left( \sqrt{L_2} \frac{di_2}{dt} + \sqrt{L_1} \frac{di_1}{dt} \right)$$
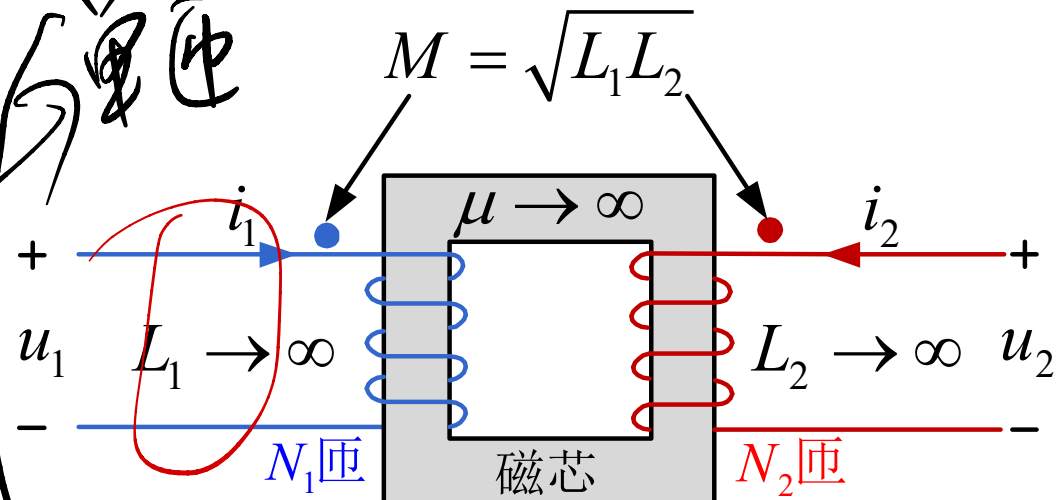
$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{L_2}} = \frac{N_1}{N_2}$$



$N_1 L_1 = N_2 L_2$


$M = \sqrt{L_1 L_2}$

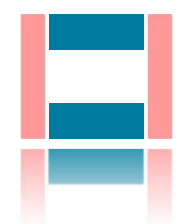

# 13.4 理想变压器
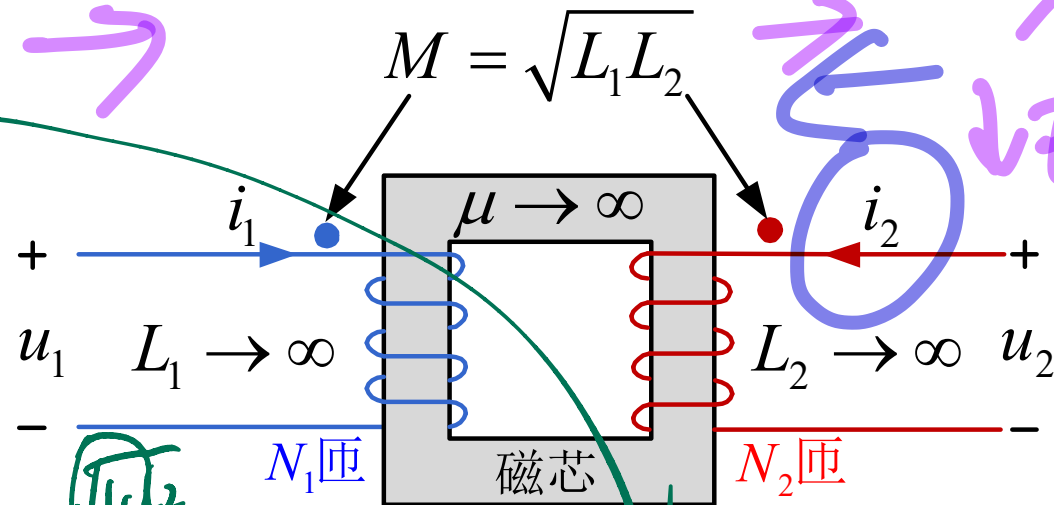
## 理想变压器特性的推导

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{L_2}} = \frac{N_1}{N_2}$$



$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \Rightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{u_1}{L_1} - \frac{M}{L_1} \frac{di_2}{dt} = 0 - \frac{\sqrt{L_2}}{\sqrt{L_1}} \frac{di_2}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{u_1}{L_1} - \frac{M}{L_1} \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{1}{2} L_1 i_1^2(0)$$

$$\frac{di_1}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} \frac{di_2}{dt}$$

$$i_1(t) - i_1(0) = -\frac{N_2}{N_1} [i_2(t) - i_2(0)]$$

通常初始电流为零  $\Rightarrow \frac{i_1(t)}{i_2(t)} = -\frac{N_2}{N_1}$

$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1}$$

## 13.4 理想变压器

理想变压器特性的推导

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = n \quad \textcircled{1}$$



$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{n} \quad \textcircled{2}$$

电流之比有负号是因为  
副边电流参考方向与中学相反


$$\frac{u_1}{u_2} \times \frac{i_1}{i_2} = -1 \Rightarrow u_1 i_1 + u_2 i_2 = 0$$

$$\Rightarrow p_1 + p_2 = 0$$

理想变压器输入功率=输出功率

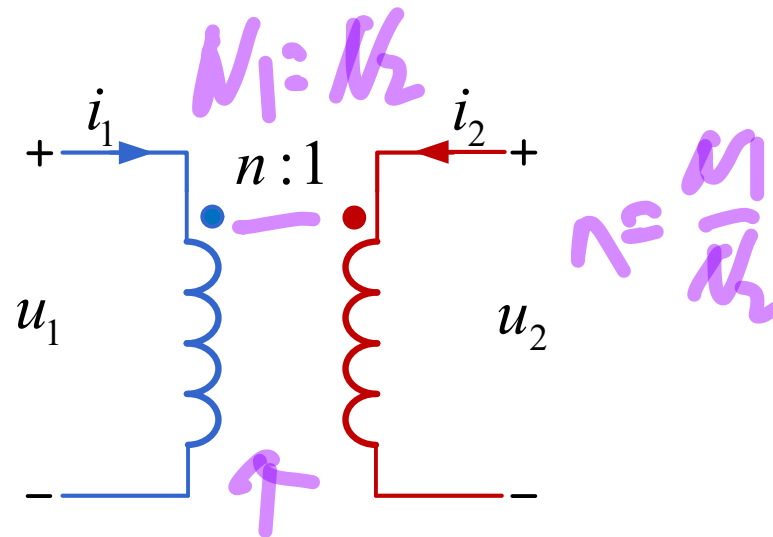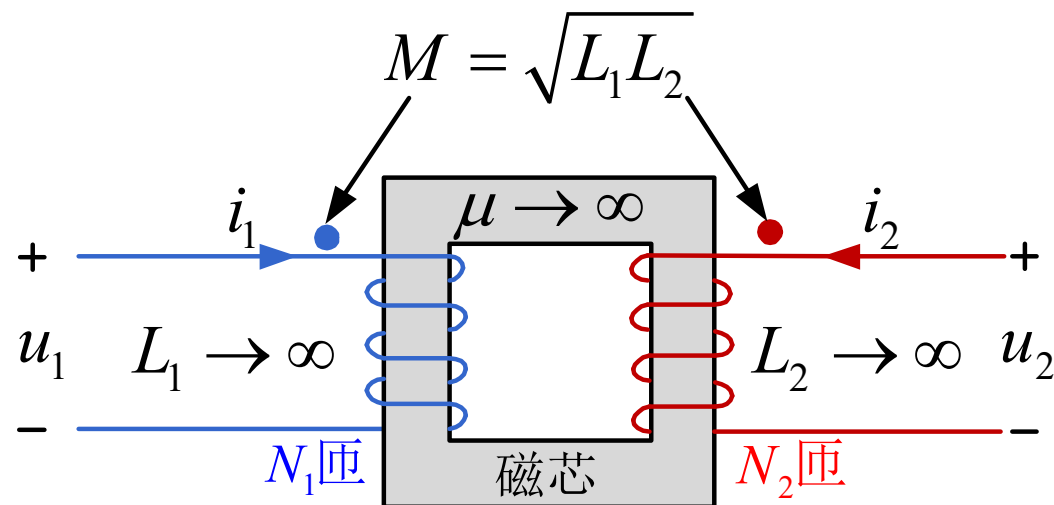


理想变压器的图形符号

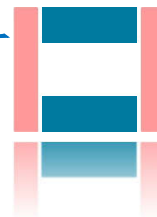

## 13.4 理想变压器


理想变压器如果改变同名端位置，电压之比和电流之比的正负号将随之改变

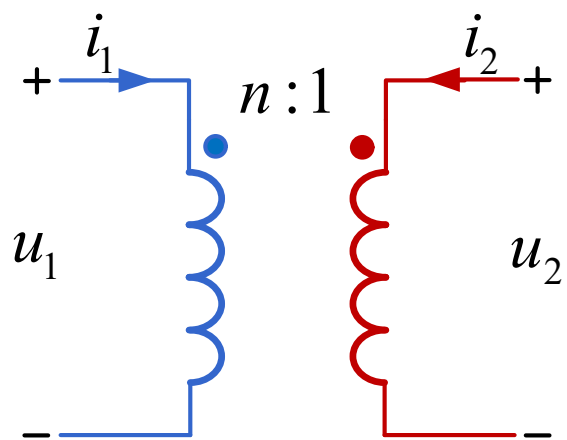

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{n}$$

记住两种

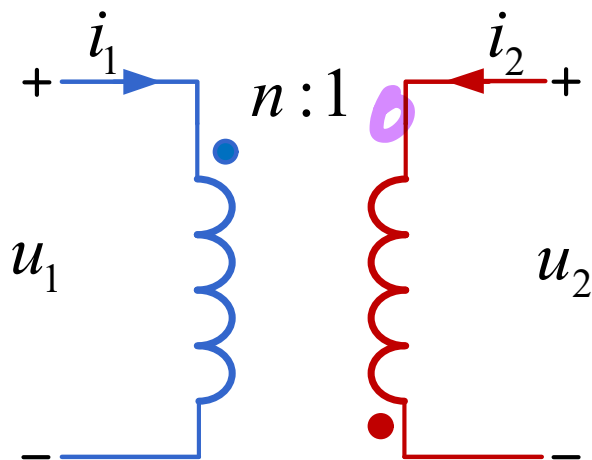


$$\frac{u_1}{u_2} = -\frac{N_1}{N_2} = -n$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{n}$$


## 13.4 理想变压器

理想变压器用于阻抗变换

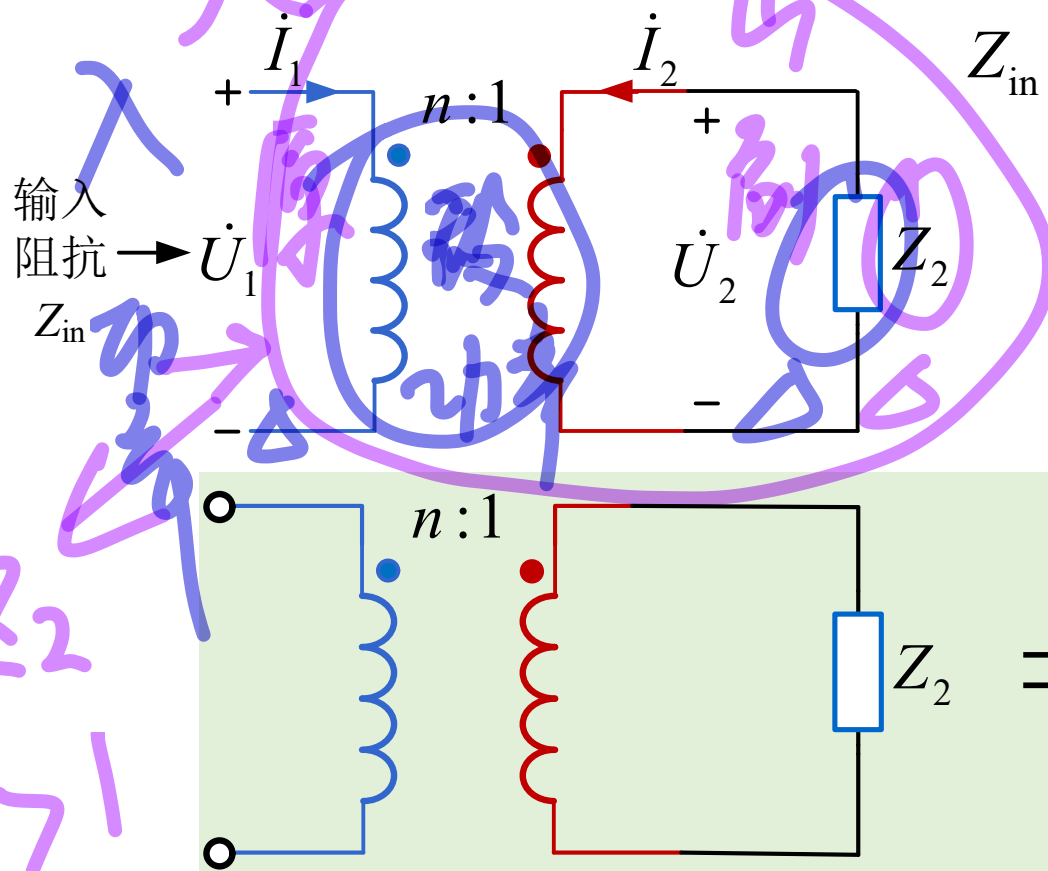

$$Z_{\text{in}} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{n\dot{U}_2}{-\frac{1}{n}\dot{I}_2} = n^2 \times \frac{\dot{U}_2}{-\dot{I}_2}$$
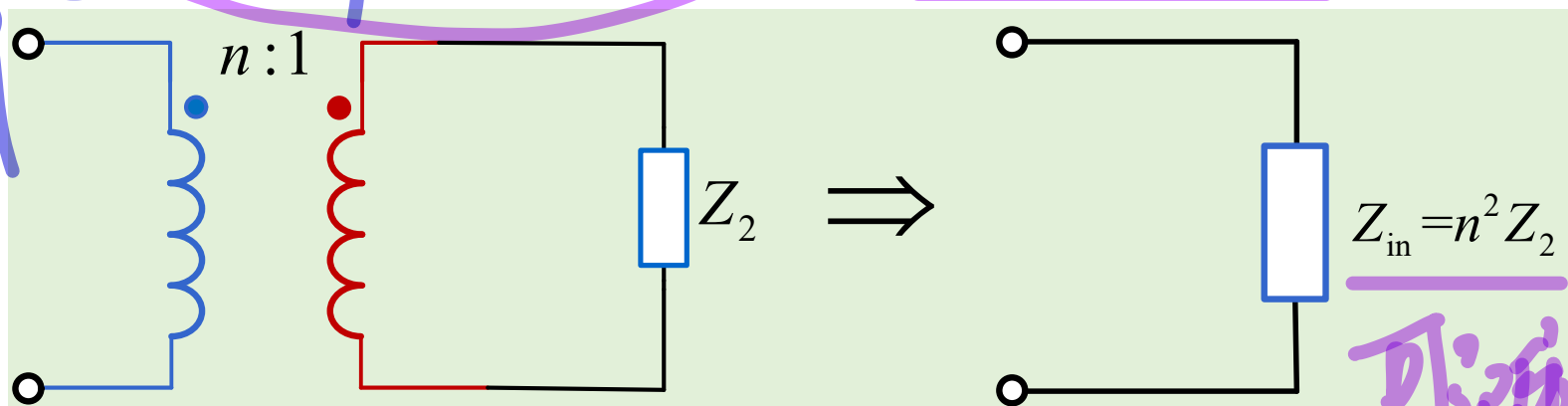
$$= n^2 Z_2 = \frac{N_1^2}{N_2^2} Z_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2$$




由于理想变压器的输入瞬时功率等于输出瞬时功率，

所以负载阻抗与等效的输入阻抗的功率相等（含无功和有功）

## 13.4 理想变压器


例题3 (基础) 求  $i_2$ 、电阻的有功功率、电容的无功功率

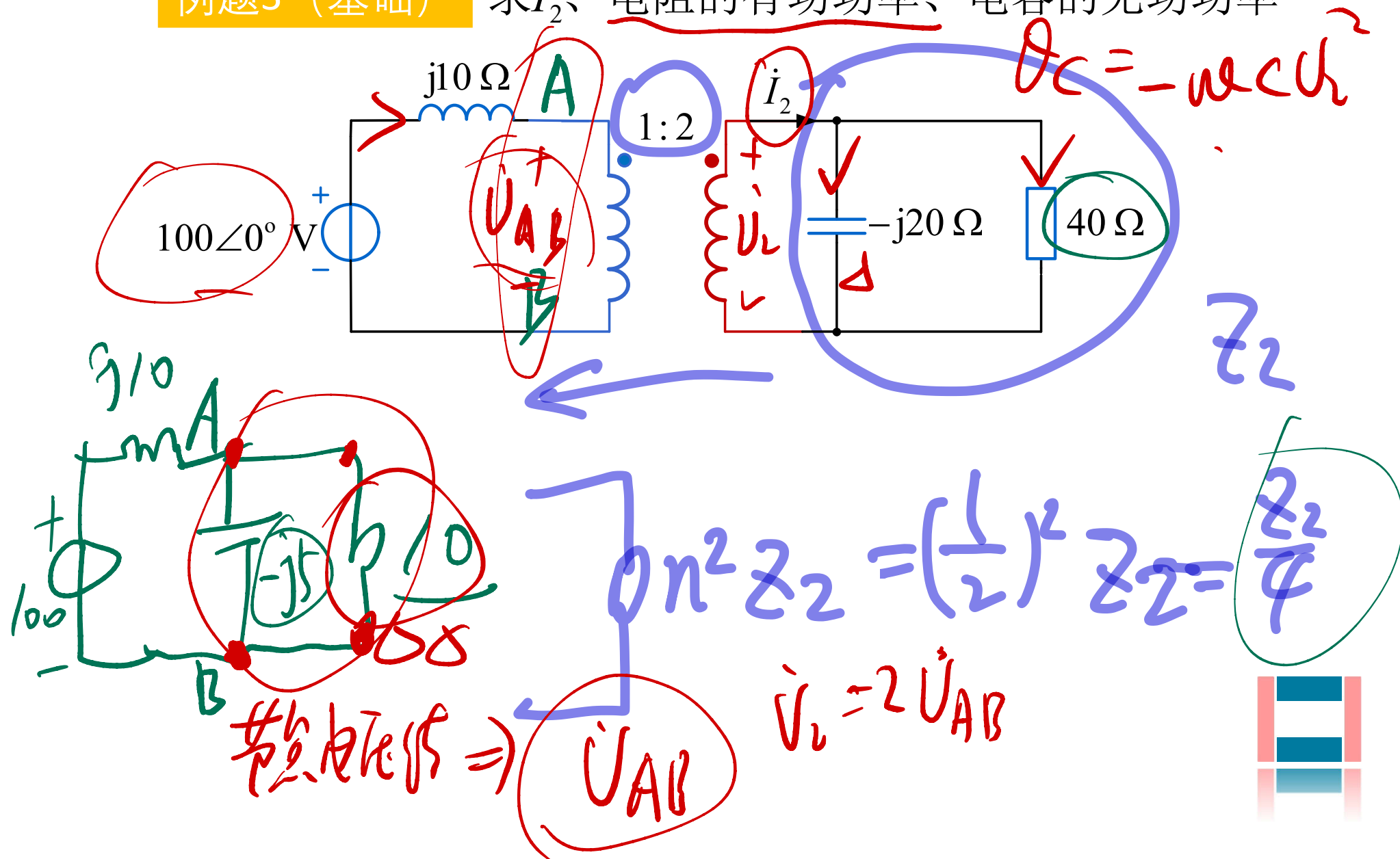




## 13.4 理想变压器

例题3 (基础) 求  $I_2$ 、电阻的有功功率、电容的无功功率


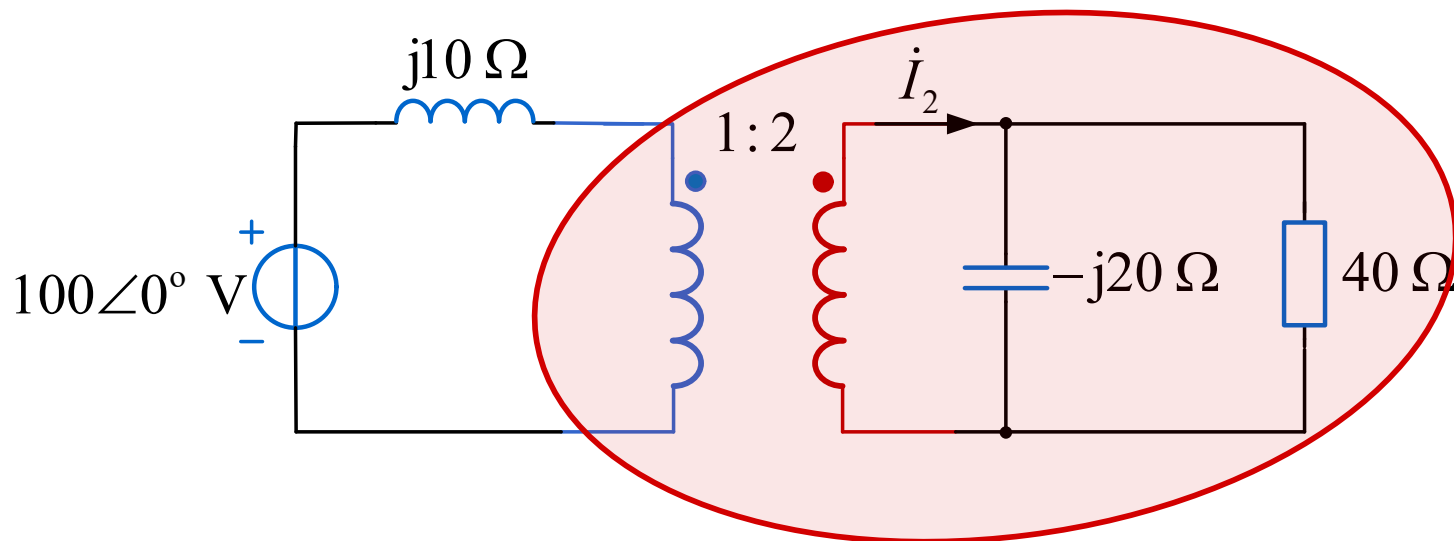


$$\boxed{Z_{eq} = Z_{in} = n^2 Z}$$

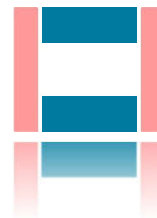

## 13.4 理想变压器

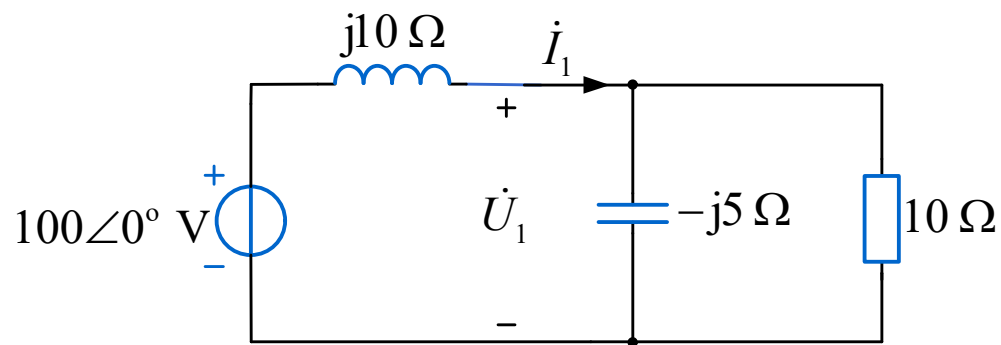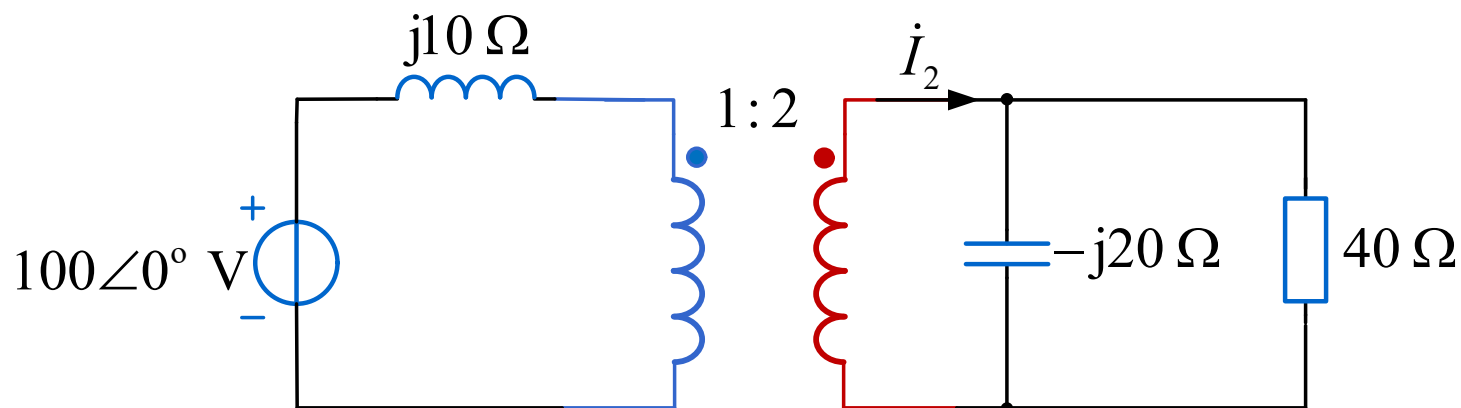**例题3 (基础)** 求  $\dot{I}_2$ 、电阻的有功功率、电容的无功功率





$$\left( \frac{1}{j10} + \frac{1}{-j5} + \frac{1}{10} \right) \dot{U}_1 = \frac{100}{j10}$$

$$\dot{U}_1 = 50\sqrt{2} \angle -135^\circ \text{ V}$$

$$P_R = \frac{U_1^2}{R} = \frac{(50\sqrt{2})^2}{10} = 500 \text{ W} \quad Q_C = -U_C I_C = -\frac{U_1^2}{\frac{1}{\omega C}} = -\frac{(50\sqrt{2})^2}{5} = -1000 \text{ var}$$

## 13.4 理想变压器

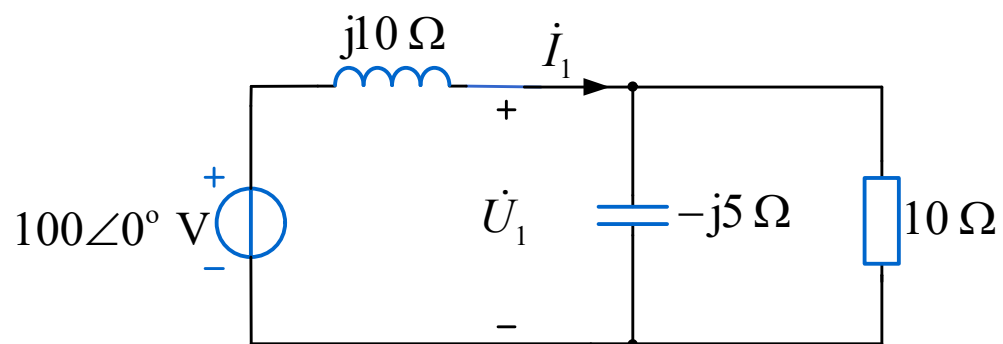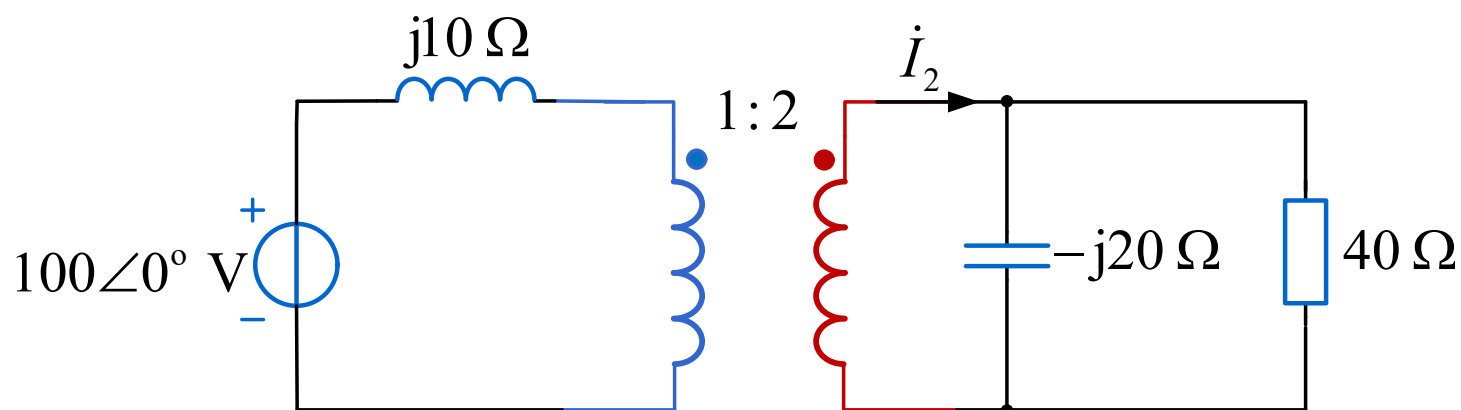**例题3 (基础)** 求  $\dot{I}_2$ 、电阻的有功功率、电容的无功功率



$$\dot{U}_1 = 50\sqrt{2}\angle -135^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{2} \dot{I}_1$$



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{-j5} + \frac{\dot{U}_1}{10} = 5\sqrt{10}\angle -71.57^\circ \text{ A}$$

$$= 2.5\sqrt{10}\angle -71.57^\circ$$

$$\approx 7.91\angle -71.57^\circ \text{ A}$$


## 13.4 理想变压器

同步练习题3（基础） 求 $\dot{I}_2$ 、电阻有功功率、电感无功功率

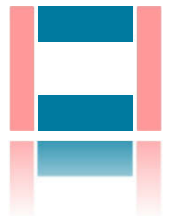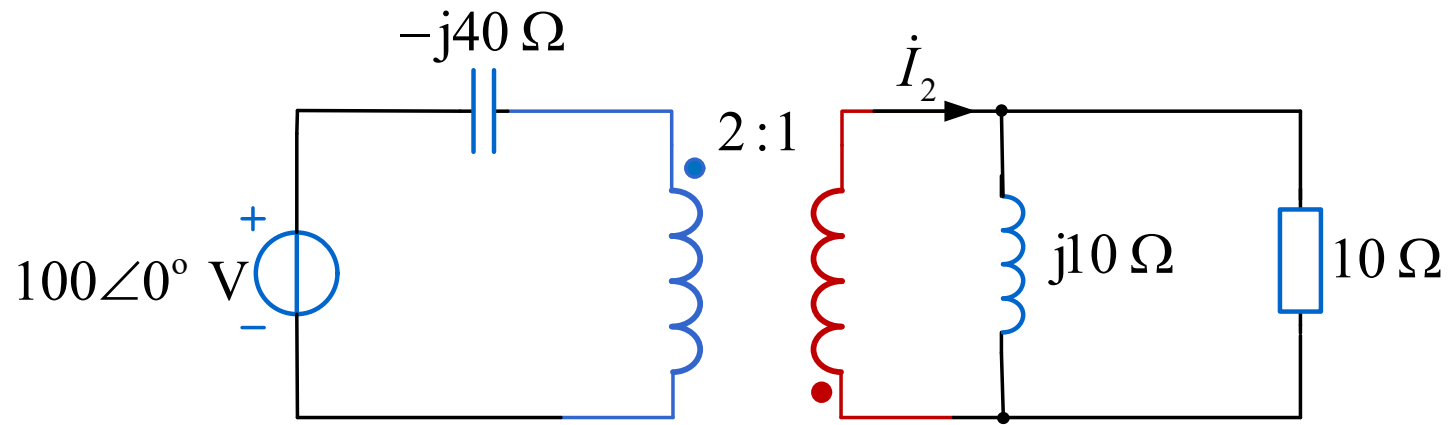

## 13.4 理想变压器

同步练习题3（基础） 求 $\dot{I}_2$ 、电阻有功功率、电感无功功率

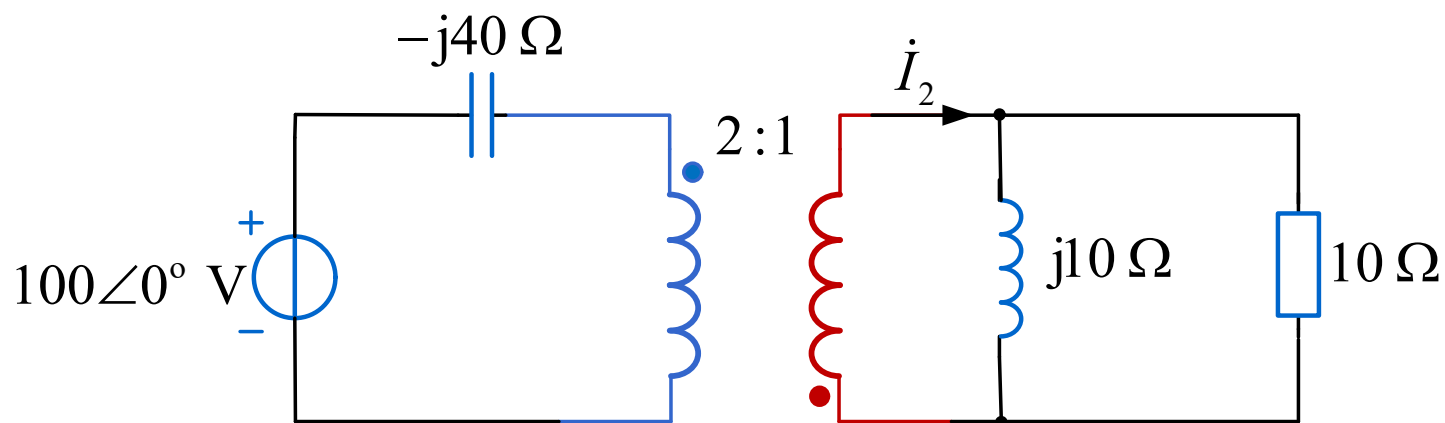

答案：  $\dot{I}_2 = 5\angle -90^\circ \text{ A}$ ，电阻有功250 W，电感无功250 var

## 13.3-13.4 变压器、理想变压器——小结

- 变压器即耦合电感，变压器是从耦合电感可以变压的角度定义
- 变压器从磁芯材料角度分为两类：空心变压器、铁心变压器
- 耦合系数可定量衡量磁场耦合的程度，最大为1，称全耦合
- 变压器电路输入阻抗是从原边看进去的等效阻抗
- 变压器电路输出阻抗是从副边看进去（独立源置零）的等效阻抗
- 反映阻抗是副边阻抗反映到原边后的阻抗
- 满足三个条件的变压器称为理想变压器：无损耗、全耦合、自感互感无穷大
- 理想变压器电压之比等于匝数之比，电流之比等于匝数反比，比值的正负与同名端位置有关
- 理想变压器输入功率等于输出功率
- 理想变压器可以将负载阻抗等效变换到原边，等效阻抗等于负载阻抗乘以匝数比的平方，且等效阻抗功率等于负载阻抗功率

# 感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：      年    月    日

